 


# Portas Lógicas

**Osmar de Oliveira Braz Junior**

**Márcia Cargnin Martins Giraldi**



# Objetivos

- Apresentar porta lógicas e sua função na composição de circuitos digitais;
- Apresentar as funções E, OU e NÃO suas representações gráficas e matemáticas;
- Mostrar a correspondência entre expressões booleanas e circuitos lógicos.

# Histórico

- Nos primórdios da eletrônica, todos os problemas eram solucionados por meio de sistemas analógicos
- Com o avanço da tecnologia, os problemas passaram a ser solucionados pela eletrônica digital
- Na eletrônica digital, os sistemas (computadores, processadores de dados, sistemas de controle, codificadores, decodificadores, etc) empregam um pequeno grupo de circuitos lógicos básicos, que são conhecidos como portas **e**, **ou**, **não** e **flip-flop**
- Com a utilização adequadas dessas portas é possível implementar todas as expressões geradas pela Álgebra de Boole.

# Introdução

- Um computador digital é uma máquina projetada para armazenar e manipular informações representadas através de **dígitos binários** (bits).
- A informação **binária** (0 ou 1) é representada em um sistema digital por quantidades físicas, sinais elétricos, os quais são gerados e mantidos internamente ou recebidos de elementos externos, em **dois níveis de intensidade**, cada um correspondendo a um valor binário.

# Portas Lógicas

- Uma **porta lógica** é um circuito eletrônico, portanto uma peça de hardware, que se constitui no elemento básico e mais elementar de um sistema de computação.
- Grande parte do hardware do sistema é fabricado através da adequada combinação de **milhões desses elementos**, como a CPU, memória, interfaces de E/S, etc..

# Portas Lógicas

- Há diversos tipos bem definidos de **portas lógicas**, cada uma delas sendo capaz de implementar uma operação ou função lógica específica.
- Uma **operação lógica** realizada sobre um ou mais valores lógicos produz um certo resultado (também um valor lógico), conforme a regra definida para a específica operação lógica.

# Portas Lógicas

- As **portas lógicas** são circuitos criados para manipular um bit ou um conjunto de bits em sua entrada de forma a fornecer um sinal (também binário) na saída de acordo com o estado dos bits da entrada.

# Portas Lógicas

- Apesar de ser possível imaginar inúmeras portas lógicas diferentes que manipulam bits de entrada para produzir uma saída específica, existem 3 portas lógicas elementares que, quando combinadas, são responsáveis por criar praticamente qualquer lógica digital.
  - Porta NOT
  - Porta OR
  - Porta AND




# Portas Lógicas

- Uma **operação lógica** produz um resultado que pode assumir somente dois valores (0 ou 1), os quais são relacionados na álgebra booleana às declarações FALSO ( $F=0$ ) ou VERDADEIRO ( $V=1$ ).
- Se as variáveis de entrada só podem assumir os valores  $F$  ou  $V$  e se o **resultado também**, então podemos definir previamente todos os possíveis valores de resultado de uma dada operação lógica, conforma a combinação possível de valores de entrada.




 
# Função E (AND)

- Executa a multiplicação (conjunção, circuito em série) booleana de duas ou mais variáveis binárias
- Por exemplo, assuma a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



# Função E (AND)

- Situações possíveis

    

# Função E (AND)

- Para representar a expressão
  - $S = A \text{ e } B$
- Adotaremos a representação
  - $S = A.B$ , onde se lê  $S = A \text{ e } B$
- Porém, existem notações alternativas
  - $S = A \& B$
  - $S = A, B$
  - $S = A \wedge B$

# Tabela Verdade


- As possibilidades das variáveis são representadas de forma tabular e chama-se o conjunto de **Tabela Verdade**.
- Cada **operação lógica** possui sua **própria** tabela verdade, estabelecida de acordo com a regra que define a respectiva operação lógica.
- De um modo geral, a **tabela verdade** de uma dada operação lógica possui  **$2^n$  linhas** ou combinações de valores de entrada, sendo  **$n$**  igual à quantidade de elementos(variáveis) de entrada.
  - Exemplo anterior, para 2 variáveis booleanas (A e B), há 4 interpretações possíveis

# Tabela Verdade da Função E(AND)



A	B	A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
 
# Porta Lógica E(AND)


- A porta E é um circuito que executa a função E
- A porta E executa a tabela verdade da função E
  - Portanto, a saída será 1 somente se ambas as entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0
- Representação




# Porta Lógica E(AND)

  


A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


A	B	$S=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


 
# Porta Lógica E(AND)


- É possível estender o conceito de uma porta E para um número qualquer de variáveis de entrada
- Nesse caso, temos uma porta **E** com N entradas e somente **uma saída**
- A saída será 1 se e somente se as N entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 0



# Porta Lógica E(AND)

■ Por exemplo,


□  $S = A.B.C.D$

 





A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
 
# Função OU (OR)

- Executa a soma (disjunção, circuito em paralelo) booleana de duas ou mais variáveis binárias
- Por exemplo, assuma a convenção no circuito
  - Chave aberta = 0; Chave fechada = 1
  - Lâmpada apagada = 0; Lâmpada acesa = 1



# Função OU (OR)

    

# Função OU (OR)

- Para representar a expressão
  - $S = A \text{ ou } B$
- Adotaremos a representação
  - $S = A+B$ , onde se lê  $S = A \text{ ou } B$
- Porém, existem notações alternativas
  - $S = A \mid B$
  - $S = A; B$
  - $S = A \vee B$


# Tabela Verdade da Função OU (OR)

- Observe que, no sistema de numeração binário, a soma  $1+1=10$
- Na álgebra booleana,  $1+1=1$ , já que somente dois valores são permitidos (0 e 1)






A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1
 
# Porta Lógica OU (OR)

- A porta OU é um circuito que executa a função OU
- A porta OU executa a tabela verdade da função OU
  - Portanto, a saída será 0 somente se ambas as entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1
- Representação




# Porta Lógica OU (OR)

     


 
# Porta Lógica OU (OR)


- É possível estender o conceito de uma porta **OU** para um número qualquer de variáveis de entrada
- Nesse caso, temos uma porta **A OU** com N entradas e somente **uma saída**
- A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 1



# Porta Lógica OU (OR)

■ Por exemplo,

□  $S=A+B+C+D$

 



A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

# Função NÃO(NOT) – Inversor

- A função NOT é também chamada de ***inversor***, ***ou inversora*** ou ***função complemento***.
- Ela executa a inversão do valor de um sinal binário colocado em sua entrada, produzindo na saída o sinal oposto. É um circuito lógico que requer apenas um valor de entrada.
  - Se a variável estiver em 0, o resultado da função é 1
  - Se a variável estiver em 1, o resultado da função é 0
  
# Função NÃO(NOT) – Inversor

- Usando as mesmas convenções dos circuitos anteriores, tem-se que:
  - Quando a chave A está aberta ( $A=0$ ), passará corrente pela lâmpada e ela acenderá ( $S=1$ )
  - Quando a chave A está fechada ( $A=1$ ), a lâmpada estará em curto-circuito e não passará corrente por ela, ficando apagada ( $S=0$ )



# Função NÃO(NOT) – Inversor


- Para representar a expressão
  - $S = \text{não } A$
- Adotaremos a representação  $S = \bar{A}$ , onde se lê  $S = \text{não } A$
- Notações alternativas
  - $S = A'$
  - $S = \neg A$
  - $S = \tilde{A}$

- Tabela verdade da função NÃO (NOT)


$A$	$\bar{A}$
0	1
1	0
 
# Porta Lógica NÃO(NOT)


- A porta lógica NÃO, ou inversor, é o circuito que executa a função NÃO
- O inversor executa a tabela verdade da função NÃO
  - Se a entrada for 0, a saída será 1; se a entrada for 1, a saída será 0
- Representação



Alternativamente,


 


Após um  
bloco lógico

 


Antes de um  
bloco lógico

# Porta Lógica NÃO(NOT)

  

A	$S = \bar{A}$
0	1
1	0

 

A	$S = \bar{A}$
0	1
1	0

# Função NÃO E(NAND)

- Composição da função E com a função NÃO, ou seja, a saída da função E é invertida

$$\square S = \overline{(A.B)} = \overline{A.B}$$

$$\square = (A.B)'$$

$$\square = \neg(A.B)$$

## ■ Tabela Verdade



A	B	$S = \overline{A.B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



# Porta NÃO E(NAND)


- A porta **NÃO E** (NE) é o bloco lógico que executa a função **NÃO E**, ou seja, sua tabela verdade
- Representação:

ou

  
 
# Porta NÃO E(NAND)

- Como a porta E, a porta
- **NÃO E** pode ter duas ou mais entradas
- Nesse caso, temos uma porta **NÃO E** com N entradas e somente **uma saída**
- A saída será 0 se e somente se as N entradas forem iguais a 1; nos demais casos, a saída será 1



# Função NÃO OU(NOR)

- Composição da função **OU** com a função **NÃO**, ou seja, a saída da função **OU** é invertida

$$\square S = \overline{(A+B)} = \overline{A+B}$$

$$\square = (A+B)'$$



$$\square = \neg(A+B)$$

- Tabela Verdade

A	B	$S = \overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

  
# Porta NÃO OU(NOR)

- A porta NÃO OU (NOR) é o bloco lógico que executa a função NÃO OU, ou seja, sua tabela verdade
- Representação


 
# Porta NÃO OU(NOR)

- Como a porta OU, a porta **NÃO OU** pode ter duas ou mais entradas
- Nesse caso, temos uma porta **NÃO OU** com N entradas e somente **uma saída**
- A saída será 1 se e somente se as N entradas forem iguais a 0; nos demais casos, a saída será 0



# Função OU-Exclusivo(XOR)

- A função OU Exclusivo

- fornece 1 na saída quando as entradas forem diferentes entre si e 0 caso contrário


- $$S = A \oplus B$$
$$= \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

- Tabela Verdade



A	B	$S = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Porta OU-Exclusivo(XOR) como bloco básico


Simbologia utilizada

 

Outras simbologias

   
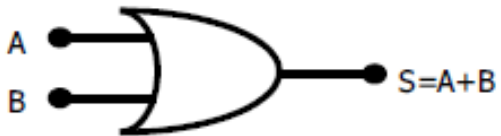
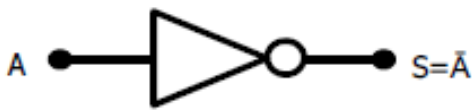





# Porta OU-Exclusivo(XOR) como Circuito Combinacional





# Resumo dos Blocos Lógicos Básicos

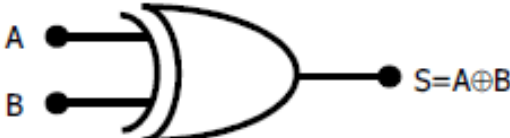
Nome	Símbolo Gráfico	Função Algébrica	Tabela Verdade															
E (AND)		$S=A.B$ $S=AB$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S=A.B</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S=A.B	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	S=A.B																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OU (OR)		$S=A+B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S=A+B</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S=A+B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	S=A+B																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NÃO (NOT) Inversor		$S=\bar{A}$ $S=A'$ $S=\neg A$	<table><tr><th>A</th><th>S=<math>\bar{A}</math></th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S= $\bar{A}$	0	1	1	0									
A	S= $\bar{A}$																	
0	1																	
1	0																	
NE (NAND)		$S=\overline{A.B}$ $S=(A.B)'$ $S=\neg(A.B)$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S=<math>\overline{A.B}</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S= $\overline{A.B}$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S= $\overline{A.B}$																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOU (NOR)		$S=\overline{A+B}$ $S=(A+B)'$ $S=\neg(A+B)$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S=<math>\overline{A+B}</math></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S= $\overline{A+B}$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	S= $\overline{A+B}$																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XOR		$S=A\oplus B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S=A⊕B</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S=A⊕B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	S=A⊕B																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

# Correspondência entre expressões, circuitos e tabelas verdade

- Todo circuito lógico executa uma expressão booleana
- Um circuito, por mais complexo que seja, é composto pela interligação dos blocos lógicos básicos
- Veremos, a seguir, como obter as expressões booleanas geradas por um circuito lógico


# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos

- Seja o circuito:

 
 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos


- Vamos dividi-lo em duas partes (1) e (2)
  - No circuito (1), a saída  $S_1$  contém o produto  $A.B$ , já que o bloco é uma porta E
  - Portanto,  $S_1 = A.B$



# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos


- No circuito (2), note que a saída S1 é utilizada como uma das entradas da porta OU
- A outra entrada da porta OU corresponde à variável C, o que nos leva à:

□  $S = S_1 + C$

 

 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos

- Para obter a expressão final em relação às entradas A, B e C basta substituir a expressão S1 na expressão de S, ou seja:
  - (1)  $S_1 = A.B$
  - (2)  $S = S_1 + C$
  - Obtém-se  $S = S_1 + C = (A.B) + C$



 
# Expressões Booleanas Geradas por Circuitos Lógicos

- Portanto, a expressão que o circuito executa é:
  - $S = (A.B) + C = A.B + C$




# Exercício

 - 1) Escreva a expressão booleana executada pelo circuito






# Solução Exercício 1

 


# Exercício

 - 2) Escreva a expressão booleana executada pelo circuito



## Solução Exercício 2



 


# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

- Vimos como obter uma expressão característica a partir de um circuito
- Também é possível obter um circuito lógico, dada uma expressão booleana
- Nesse caso, como na aritmética elementar, parênteses têm maior prioridade, seguidos pela multiplicação (função E) e, por último, pela soma (função OU)

   
# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

- Seja a expressão
  - $S = (A+B).C.(B+D)$
- Vamos separar as subfórmulas da expressão, ou seja:
  - $S = (A+B) . C . (B+D)$
- Dentro do primeiro parêntese temos a soma booleana  $S_1=(A+B)$ , portanto o circuito que executa esse parêntese será uma porta OU
- Dentro do segundo parêntese temos a soma booleana  $S_2=(B+D)$ . Novamente, o circuito que executa esse parêntese será uma porta OU
- Portanto, temos:
  - $S = S_1 . C . S_2$
- Agora temos uma multiplicação booleana e o circuito que a executa é uma porta E



# Circuitos Gerados por Expressões Booleanas

- O circuito completo é:

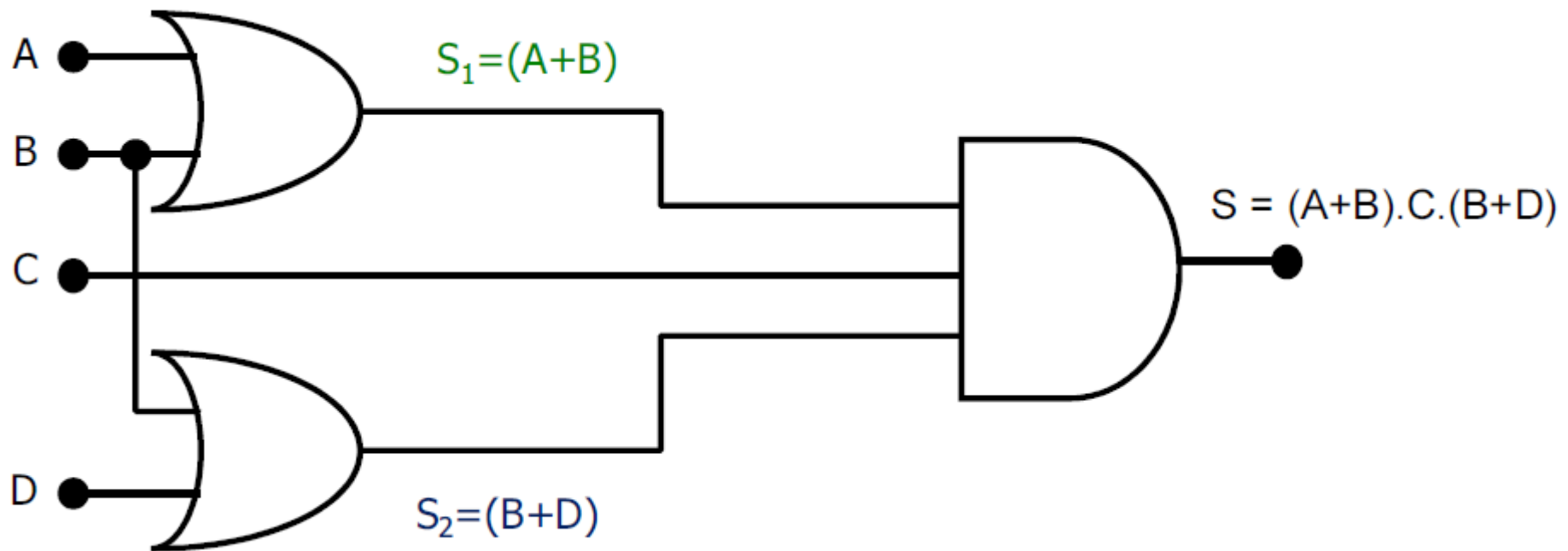


# Exercício

- 3) Desenhe o circuito lógico que executa a seguinte expressão booleana
  - $S = (A.B.C) + (A+B).C$
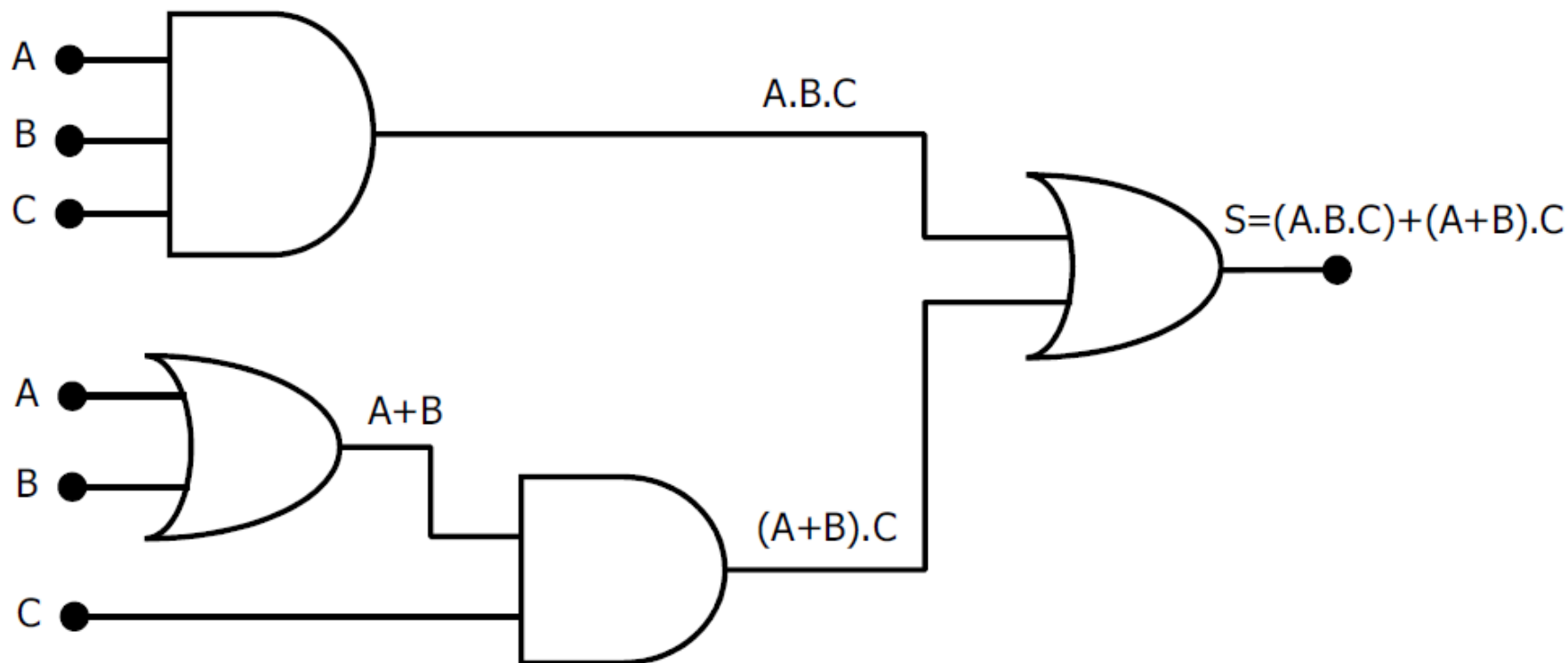
# Solução Exercício 3

- É importante lembrar que as entradas que representam a mesma variável estão interligadas
- Contudo o desenho sem interligações facilita a interpretação do circuito






# Exercício

- 4) Desenhe o circuito lógico cuja expressão característica é
  - $S = (\overline{A.B} + \overline{C.D})'$


# Solução Exercício 4

 


# Exercício

4) Considerando os valores de  $A=0$ ,  $B=1$  e  $C=0$ .

Qual o resultado?

 

**RESULTADO = 1**

 


ENTRADA 1	ENTRADA 2	SAÍDA
0	0	0
1	0	0
0	1	1
1	1	0

# Exercícios

5) Considerando os valores de  $A=0$ ,  $B=1$  e  $C=0$ .


Qual o resultado?

 

$$\begin{aligned} & \overline{(A + A)} \\ &= \overline{(0 + 0)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

# Exercícios

 6) Considerando os valores de  $A=0$ ,  $B=1$  e  $C=0$ .  
Qual o resultado?




$$\begin{aligned} R &= \overline{(A + B)} \quad \overline{(R + R)} \\ &= \overline{(0 + 1)} \quad = \overline{(0 + 0)} \\ &= \overline{1} \quad = \overline{0} \\ &= 0 \quad = 1 \end{aligned}$$

An arrow points from the final result '0' in the first column to the final result '1' in the second column.

# Exercícios

 7) Considerando os valores de  $A=1$  e  $B=1$ .  
Qual o resultado?



$$\begin{aligned} R_1 &= \overline{(A + A)} \\ &= \overline{(1 + 1)} \\ &= \overline{1} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= \overline{(B + B)} \\ &= \overline{(1 + 1)} \\ &= \overline{1} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_3 &= \overline{(R_1 + R_2)} \\ &= \overline{(0 + 0)} \\ &= \overline{0} = 1 \end{aligned}$$


# Exercícios

8) Considerando os valores de  $A=0$ ,  $B=1$ ,  $C=0$   
 $D=1$  e  $E=1$ . Qual o resultado?

$$\begin{aligned} R_1 &= (A * \overline{B}) \\ &= (0 + 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_2 &= (D * E) \\ &= (1 * 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned} S &= (R_1 + C + R_2) \\ &= (0 + 0 + 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$



# Exercícios

9) Considerando os valores de  $A=0$ ,  $B=1$  e  $C=0$ .  
Qual o resultado?


$$R_1 = \overline{(A + B)} = \overline{(0 + 1)} = 0$$

$$R_2 = (A \oplus C) = (0 \oplus 0) = 0$$

$$R_3 = (R_1 * C) = (0 * 0) = 0$$

$$R_4 = (B * R_2) = (1 * 0) = 0$$


$$S = (R_3 + R_4) = (0 + 0) = 0$$

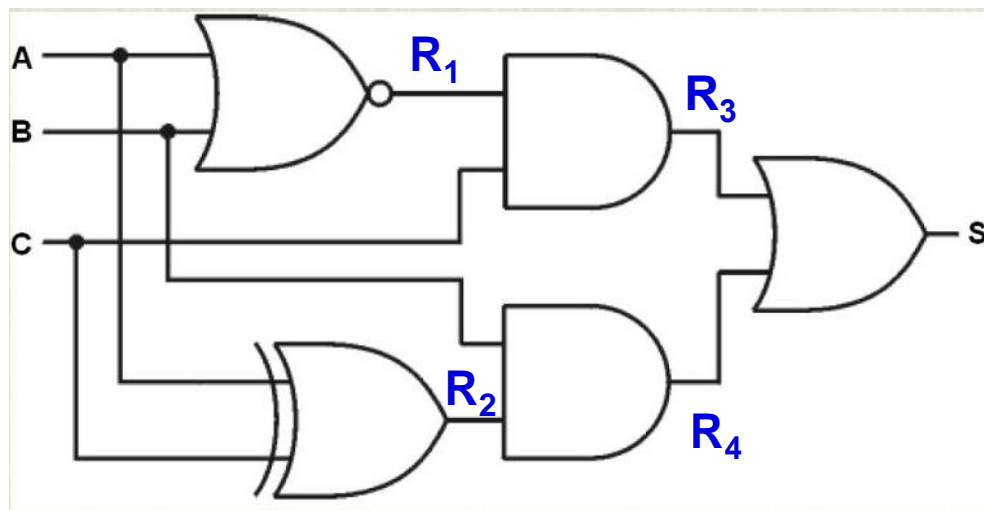



# Exercícios

 10) Escreva as expressões booleanas e resolva.



$$A = 0$$

$$B = 1$$

$$C = 1$$

$$D = 0$$


$$R_1 = (\overline{A} * B * C) = (\overline{0} * 1 * 1) = 1$$

$$R_2 = (A + D) = (0 + 0) = 0$$

$$S = (R_1 * \overline{R_2}) = (1 * \overline{0}) = 1$$

# Exercícios

 11) Escreva as expressões booleanas e resolva.



**A = 0**  
**B = 1**  
**C = 1**  
**D = 0**  
**E = 1**

$$R_1 = (A + B) = (0 + 1) = 1$$

$$R_2 = (R_1 * C) = (1 * 1) = 1$$

$$R_3 = (\overline{R_2} + D) = (\overline{1} + 0) = 0$$

$$R_4 = (R_3 * E) = (0 * 1) = 0$$

# Conclusão

- Conhecemos as porta lógicas E, OU e NÃO e suas combinações em circuitos.
- Elas tem a mesma função de operadores E, OU e Não.
- Podem ser combinados em circuitos e gerar expressões booleanas.

# Referências

- WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701434>
- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/459/epub/0>
- HOGLUND, Greg. Como quebrar códigos: a arte de explorar (e proteger) software. São Paulo: Pearson, 2006. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/179934/epub/0>



# Fim